



# Kiểm tra 15'

Dùng MUX 4-to-1 và các cổng luận lý cần thiết để hiện thực hàm sau:

$$F(a, b, c, d) = \text{SOP}(1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)$$

□ Yêu cầu: ***a*** và ***b*** là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-to-1




COMPUTER ENGINEERING



**UIT**  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# NHẬP MÔN MẠCH SỐ

## CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP – CÁC MẠCH KHÁC

 



# Nội dung

- Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
- Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
- Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
- Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
- Mạch so sánh (Comparator)




# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## ■ Cách hiện thực LUT (Look-up table)

- Sử dụng MUX để chọn một giá trị (**hằng số**) từ 1 LUT

Ví dụ: Thiết kế mạch XOR sử dụng MUX

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>f</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 




# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

- Giải pháp ở slide trước không hiệu quả vì phải sử dụng MUX 4-to-1

- Nhân xét:

$a$	$b$	$f$			$a$	$f$	
0	0	0	}	when $a=0, f=b$		0	$b$
0	1	1				0	$b$
1	0	1	}	when $a=1, f=b'$		1	$b'$
1	1	0				1	$b'$

 



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

- Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một **MUX** và các cổng khác


A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

- XOR 3 ngõ vào có thể hiện thực bằng 2 MUX 2-to-1

$x$	$y$	$z$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

- **Ví dụ:** Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một **MUX** và các cổng logic khác

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1





# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

- Bất kì hàm Boolean  $f(w_1, w_2, \dots, w_n)$  có thể được viết dưới dạng:

$$f(w_1, w_2, \dots, w_n) = \overline{w_1} * f(0, w_2, \dots, w_n) + w_1 * f(1, w_2, \dots, w_n)$$



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

### ■ Ví dụ 1:

$$f(w_1, w_2, w_3) = w_1 w_2 + w_1 w_3 + w_2 w_3$$

### ■ Phân tích hàm này theo biến $w_1$ :

$$f(w_1, w_2, w_3) = \underbrace{w_1(w_2 + w_3)}_{f \text{ khi } w_1=1} + \underbrace{\overline{w_1}(w_2 w_3)}_{f \text{ khi } w_1=0}$$


f khi  $w_1=1$

f khi  $w_1=0$



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

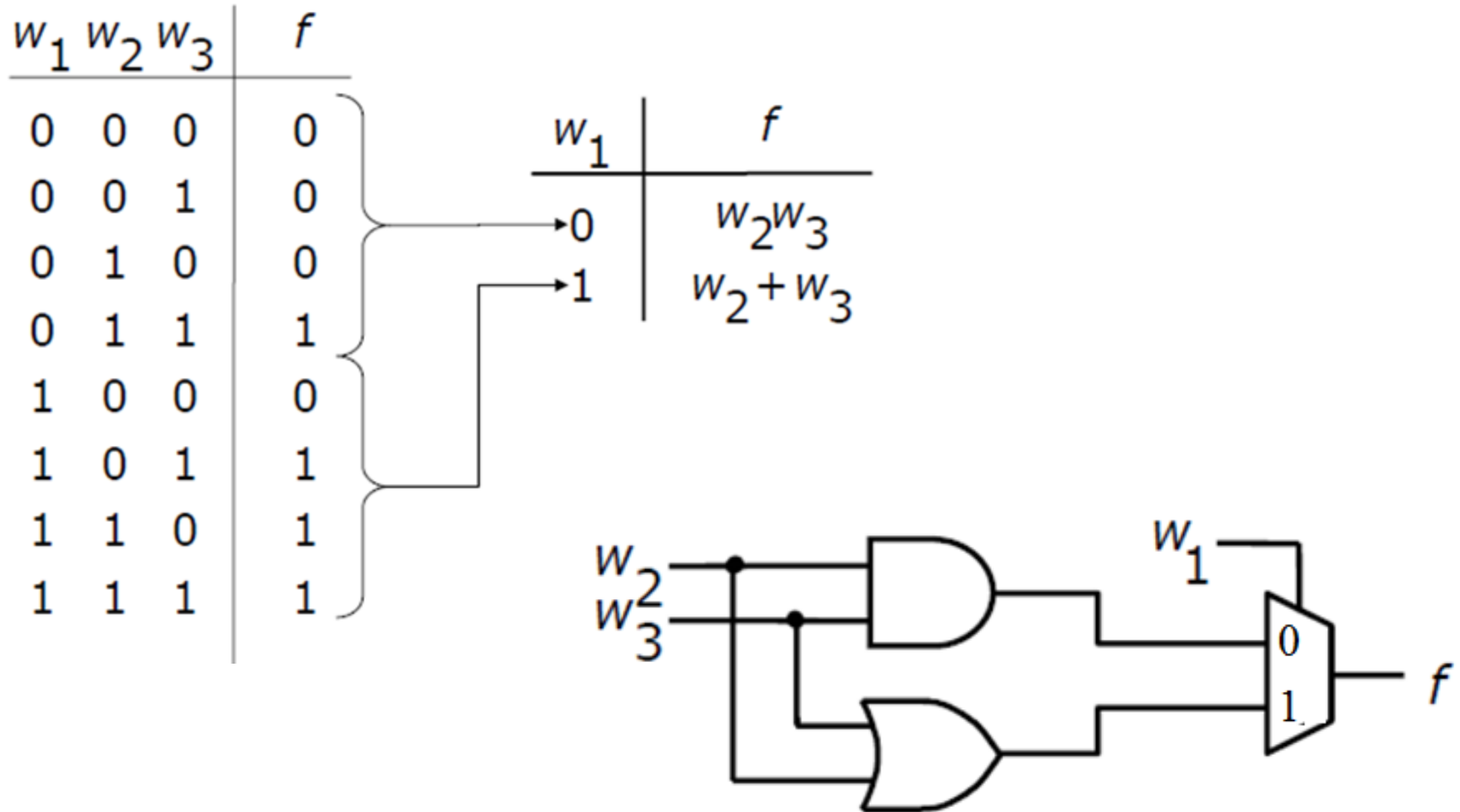



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

### ■ Ví dụ 2:


$x$	$y$	$z$	$f$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f = x'y'z' + x'y'z + x'yz + xy'z' + xy'z$$

Chọn  $x$  làm biến mở rộng

$$f = x'(y'z' + y'z + yz) + x(y'z' + y'z)$$

$$f = x'(y' + z) + x(y')$$

 



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

### ■ Ví dụ 3:

$x$	$y$	$z$	$f$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$f = x'y'z' + x'y'z + x'yz + xy'z' + xy'z$$

Chọn  $z$  làm biến mở rộng



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

### ■ Bài tập 1:

- Dùng MUX 4-to-1 và các cổng luận lý cần thiết để hiện thực hàm sau:

$$F(a, b, c, d) = \text{SOP}(1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)$$

- Yêu cầu: ***c*** và ***d*** là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-ra-1



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

### ■ Bài tập 1:

- Dùng MUX 4-to-1 và các công luận lý cần thiết để hiện thực hàm sau:

$$F(a, b, c, d) = \text{SOP}(1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)$$

- Yêu cầu: **c** và **d** là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-ra-1
- Yêu cầu: **b** và **c** là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-ra-1



# Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX

## Biểu thức Shannon

### ■ Bài tập 2:

- Dùng MUX 4-to-1 và các cổng luận lý cần thiết để hiện thực hàm sau:

$$F(a, b, c, d) = \text{SOP}(1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)$$

- Yêu cầu: ***b*** và ***c*** là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-to-1





# Nội dung

- Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
- Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
- Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
- Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
- Mạch so sánh (Comparator)



# Mạch tạo/kiểm tra Parity bit


- Chức năng: Kiểm tra chuỗi bit dữ liệu truyền đúng hay sai tại đầu thu
- Phương pháp:
  - Tại đầu phát: một Parity bit được tạo ra từ chuỗi dữ liệu muốn truyền đi, sau đó Parity bit này được chèn vào cuối chuỗi bit dữ liệu này.
  - Tại đầu thu: Kiểm tra Parity bit để xác nhận chuỗi dữ liệu nhận được có bị sai hay không



# Mạch tạo/kiểm tra Parity bit
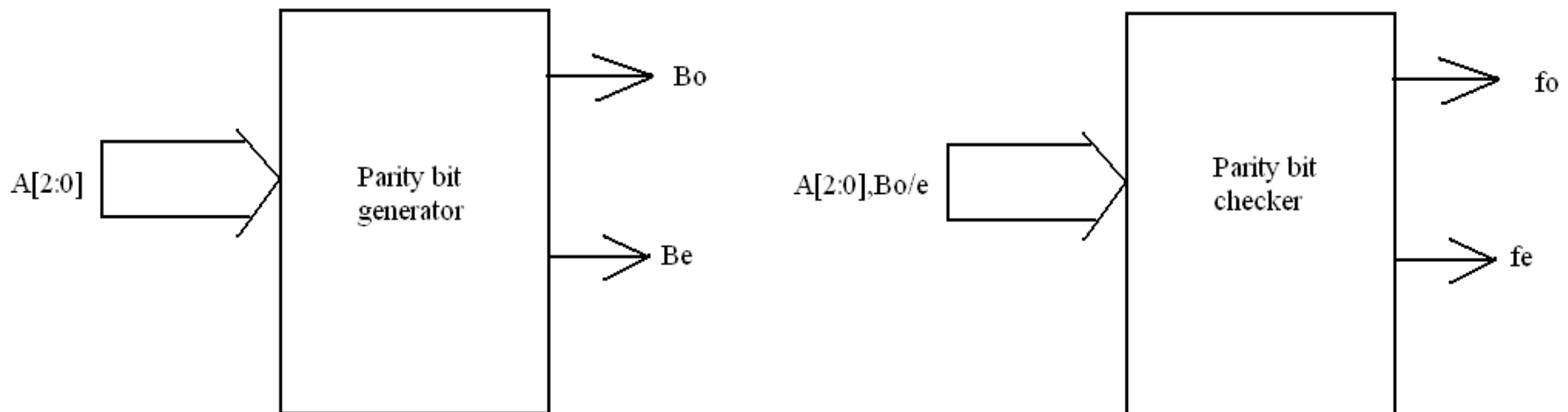
## ■ Hai loại Parity bit:

- Bit chẵn (Even parity bit -  $B_e$ ):  $B_e = 1$  khi tổng số bit 1 trong chuỗi bit (kể cả  $B_e$ ) là số chẵn.
- Bit lẻ (Odd parity bit -  $B_o$ ):  $B_o = 1$  khi tổng số bit 1 trong chuỗi bit (kể cả  $B_o$ ) là số lẻ






# Nhắc lại: Cổng logic XOR, XNOR

## ■ XOR = Exclusive OR

□ Ngõ ra bằng 1 khi số ngõ vào bằng 1 là lẻ

□  $X = A \oplus B$

 


		XOR		XNOR	
		$A \oplus B$		$\overline{A \oplus B}$	
A	B	$A \oplus B$		$A \oplus B$	
0	0	0		1	
0	1	1		0	
1	0	1		0	
1	1	0		1	

## ■ XNOR = Exclusive NOR

□ Ngõ ra bằng 1 khi số ngõ vào bằng 1 là chẵn

□  $X = \overline{A \oplus B}$

 



# Mạch tạo Parity bit

## ■ Tạo Even Parity bit

A2	A1	A0	Be
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

## ■ Tạo Odd Parity bit

A2	A1	A0	Bo
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

➡  $Be = f(A2, A1, A0) ?$     ➡  $Bo = f(A2, A1, A0) ?$



# Mạch kiểm tra Even Parity bit

## ■ Bảng sự thật:

A2	A1	A0	Be	fe	A2	A1	A0	Be	fe
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

□  $fe = 1 \rightarrow$   
Transmission  
failed



$$fe = f(A2, A1, A0, Be) ?$$




# Mạch kiểm tra Odd Parity bit

## ■ Bảng sự thật:

A2	A1	A0	Bo	fo	A2	A1	A0	Bo	fo
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

 □  $fo = 1 \rightarrow$   
Transmission  
failed



$$fo = f(A2, A1, A0, Bo) ?$$



# Nội dung

- Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
- Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
- Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
- Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
- Mạch so sánh (Comparator)





# Mạch so sánh (Comparator)


## ■ Mạch so sánh 2 số

- Xuất ra 1 nếu chúng bằng nhau
  - Xuất ra 0 nếu chúng khác nhau
- 
- Dựa trên cổng **XOR**, trả về 0 nếu ngõ vào giống nhau và 1 nếu chúng khác nhau
  - Dựa trên cổng **XNOR**, trả về 1 nếu ngõ vào giống nhau và 0 nếu chúng khác nhau




# Mạch so sánh 1 bit

a	b	gt	eq	lt
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

 




# Mạch so sánh 4 bit

 




# Mạch so sánh 4 bit

 



# Mạch so sánh 4 bit

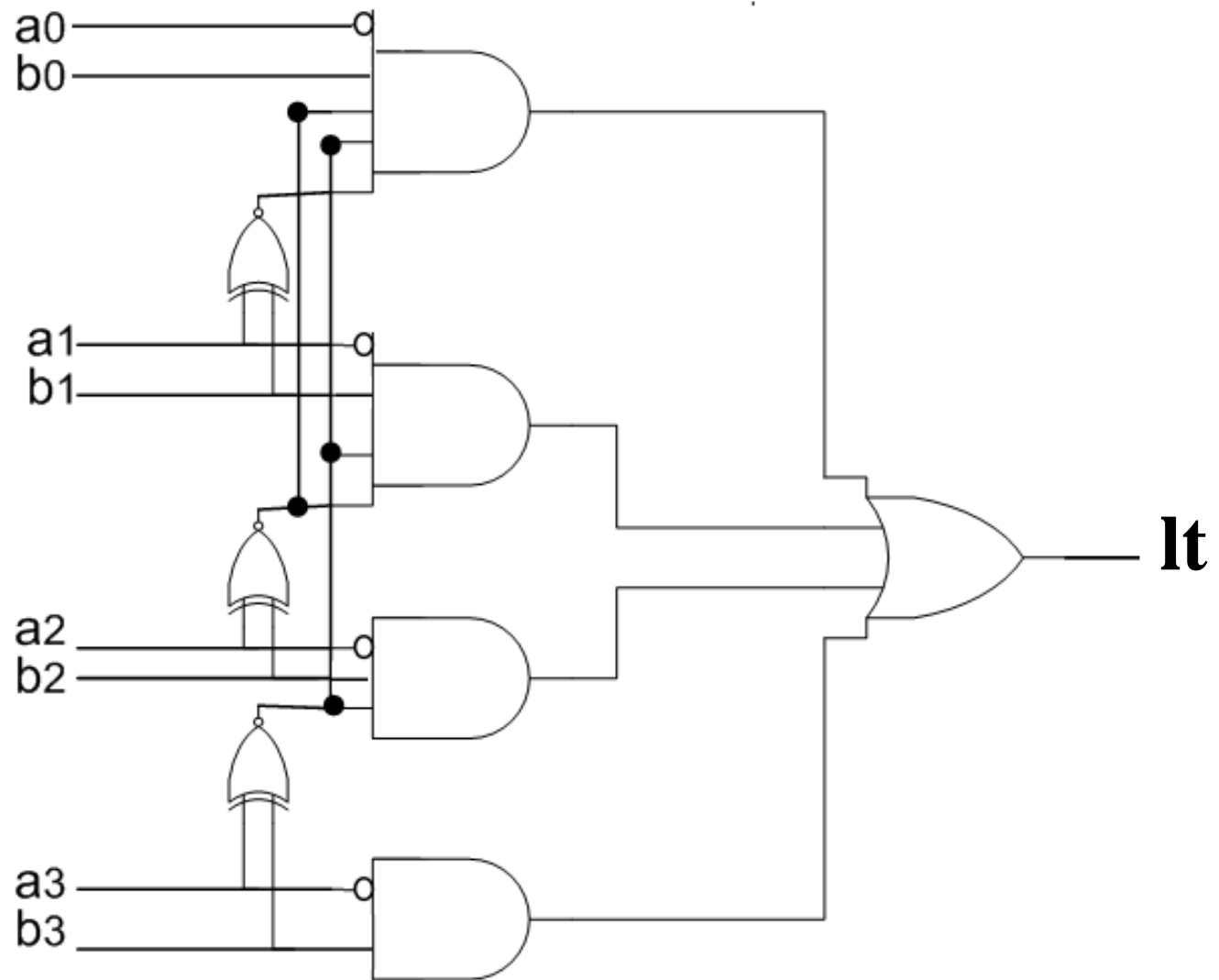



# Mạch so sánh 4-bit



- **74x85** là mạch so sánh tiêu chuẩn với những đặc tính sau:

if ( $A > B$ )  $lt=0$ ,  $eq=0$ ,  $gt=1$

if ( $A < B$ )  $lt=1$ ,  $eq=0$ ,  $gt=0$

if ( $A = B$ )  $lt=\mathbf{l}$ ,  $eq=\mathbf{e}$ ,  $gt=\mathbf{g}$

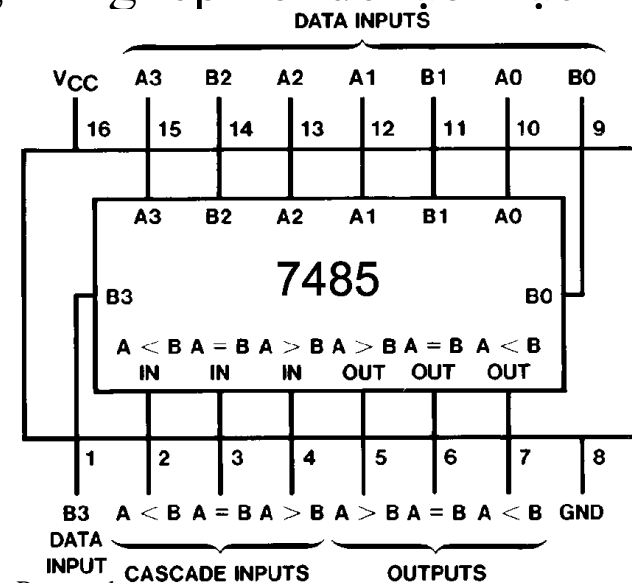 
- **Chú ý:** 3 ngõ vào **l**, **e** và **g** được sử dụng khi ghép nối để tạo mạch so sánh với số bit nhiều hơn




 
# Ví dụ

- Thiết kế mạch tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 4 số 4-bit sử dụng mạch so sánh và MUXs





# Tóm tắt nội dung chương học

- Qua Phần 3 - Chương 5, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  - ❑ Một số giải pháp thiết kế mạch số sử dụng mạch chọn kênh, mạch giải mã
  - ❑ Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch có độ ưu tiên
  - ❑ Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch tạo và kiểm tra Parity chẵn, lẻ.
  - ❑ Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch tạo và kiểm tra Parity chẵn, lẻ.
  - ❑ Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch so sánh





COMPUTER ENGINEERING



**UIT**  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Any question?

